



Boolean Expressions

$$(A_0 \oplus B_0) \oplus C_{in0} = SUM_0$$

$$(A_0 \oplus B_0) \cdot C_{in0} = C_{out0}$$

$$C_{out0} = C_{in1}$$

$$(A_1 \oplus B_1) \oplus (C_{in0} \cdot (A_0 \oplus B_0)) = SUM_1$$

$$(A_1 \oplus B_1) \cdot C_{in0} \cdot (A_0 \oplus B_0) = C_{out1}$$

IC List of 2-bit Adder

Four 7486 Quad 2-Input XOR Gate

Four 7408 Quad 2-Input AND Gate

Two 7432 Quad 2-Input OR Gate

74LS08:
GND-7
+5-14

74LS32:
GND-7
+5-14

74LS86:
GND-7
+5-14